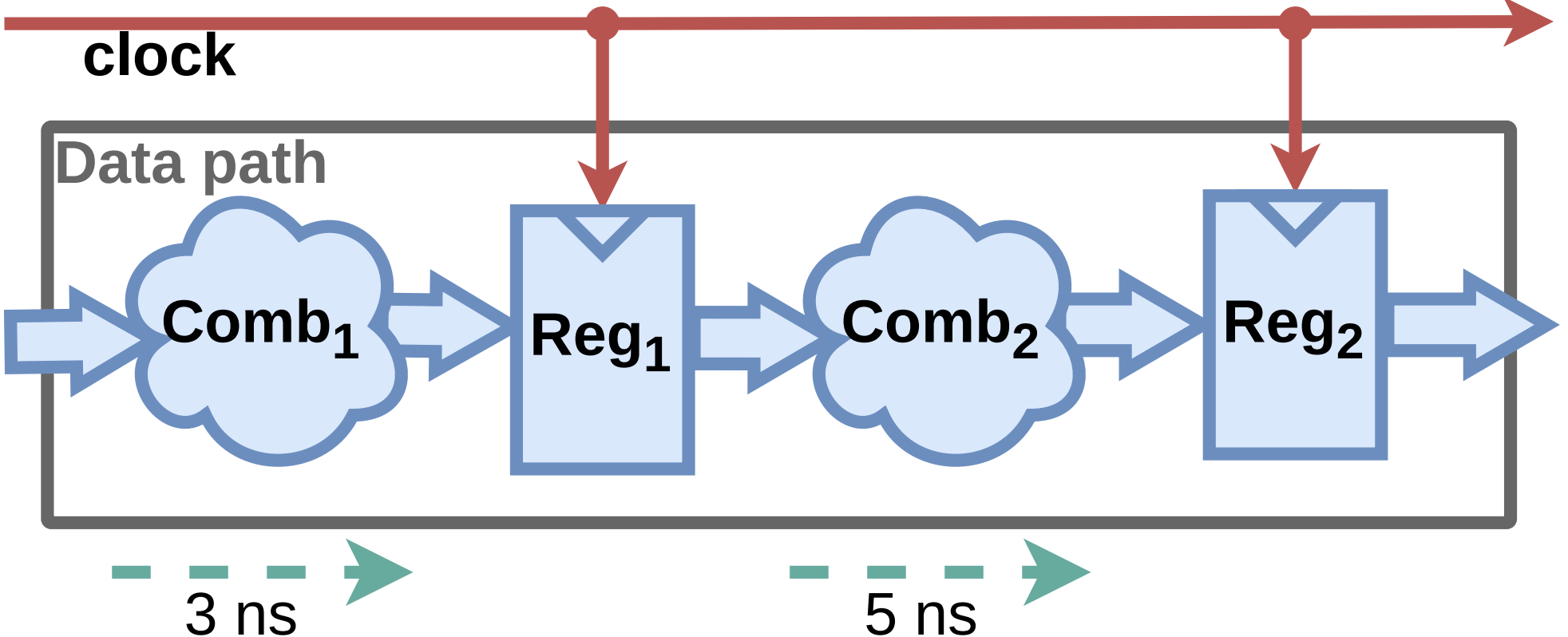
clock
Data path
Comb1
Reg1
Comb2
Reg2
3 ns
5 ns